## Desafio 1

Informa2 S.A.S

Victor Manuel Jimenez Garcia Jose Miguel Jaramillo Sanchez Sebastian Garcia Morales

Despartamento de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones Universidad de Antioquia Medellín Febrero 17 de 2022

# $\acute{\mathbf{I}}\mathbf{ndice}$

1.	Objetivos	2
2.	Introduccion	2
3.	Marco Teorico 3.1. Conocimientos previos	<b>2</b>
4.	Analisis del problema	3
<b>5.</b>	Conclusiones	3

## 1. Objetivos

## 2. Introduccion

## 3. Marco Teorico

### 3.1. Conocimientos previos

El sistema de encriptacion intercambia informacion por medio de la comunicacion serial, que es el proceso de enviar datos de caracter binario un bit a la vez

Para desencriptar, es necesario paralelizar dicha secuencia de bits que luego seran las entradas de un circuito de logica combinacional encargado de comparar los datos de acuerdo a los parametros de desencriptacion.

Paralelizar no es mas que llevar la secuencia de bits que se desplazan como una sola fila, y transformarla en una columna. De esta forma si se tiene una secuencia serial de n bits, al paralelizar, el resultado es una columna de bits de n filas.

Esta accion de paralelizar la llevará acabo el circuito integrado 74 HC595 tambien conocido como Registro de desplazamiento. Un chip con 3 entradas y 8 salidas digitales.

74HC595

#### 16 V<sub>CC</sub> Q1 1 Q2 2 15 Q0 Q3 3 14 DS 13 ŌE Q4 4 Q5 5 12 STCP 11 SHCP Q6 6 10 MR Q7 7 GND 8 9 Q7S

Figura 1: Pines IC 74HC595

#### Salidas:

Q0-Q7 (pines 1-7 y 15)

#### **Entradas:**

DS: entrada de datos (pin 14)

STCP: entrada de la señal de reloj (pin 12)

SHCP: entrada del pulso para liberar los datos (pin 11)

- 4. Analisis del problema
- 5. Conclusiones

Referencias